

PROYECTO 2

Presentado por:

Isabella Ocampo Sánchez

Curso:

Organización de computadores

Profesor:

Jose Luis Montoya Pareja

Universidad EAFIT

Ingeniería de Sistemas

Medellín, Colombia

Tabla de contenido

CHIP HalfAdder.....	3
CHIP FullAdder	4
CHIP Add4.....	5
CHIP Add16.....	7
CHIP Inc16	9

CHIP HalfAdder

• HalfAdder

a	b	Sum (XOR)	carry (AND)
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

CHIP HalfAdder {

IN a, b; // 1-bit inputs

OUT sum, // Right bit of a + b


carry; // Left bit of a + b

PARTS:

Xor(a= a, b= b , out=sum);

And(a= a, b= b, out= carry);

}

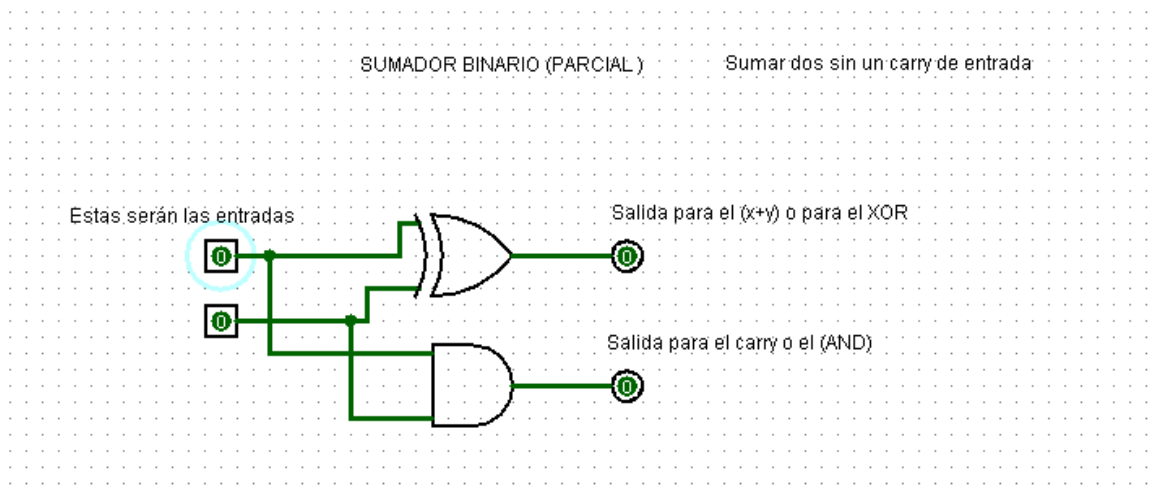

CHIP FullAdder

• Fulladder

a	b	c	sum	carry
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

CHIP FullAdder {

IN a, b, c; // 1-bit inputs

OUT sum, // Right bit of $a + b + c$

carry; // Left bit of $a + b + c$

PARTS:

Xor(a= a, b= b, out= Xor1);


And(a= a, b=b , out=And1);

Xor(a= Xor1, b= c, out=sum);

And(a=Xor1 , b= c, out=And2);

Or(a=And1 , b= And2, out= carry);

}

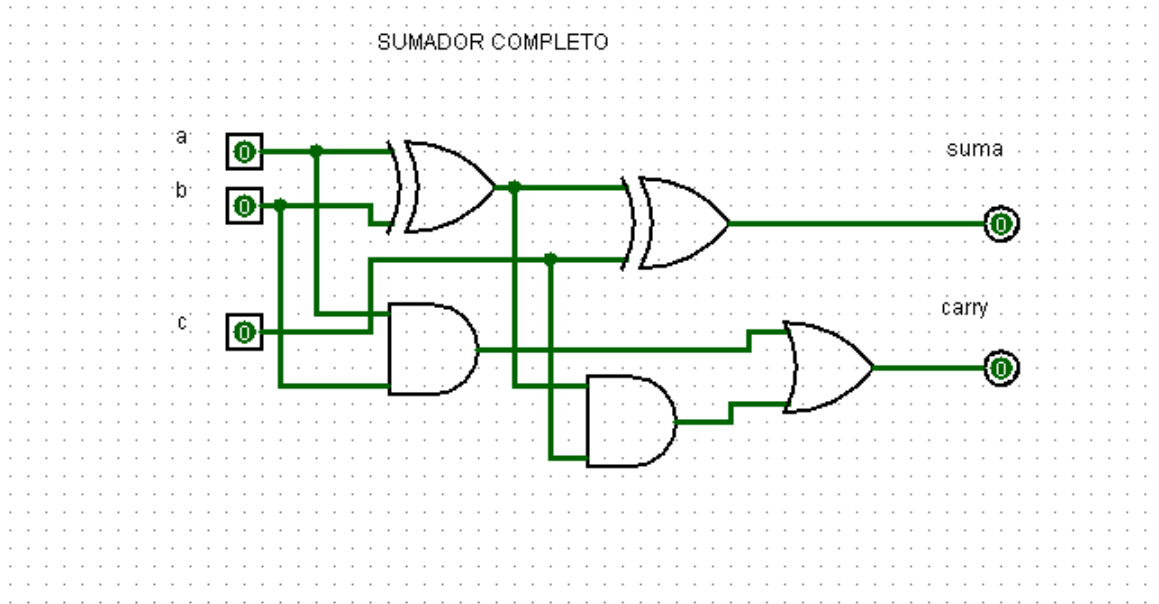

CHIP Add4

• Add4

Bit	Componente	$a[i]$	$b[i]$	carry In	SumOut	Carry Out
0	HalfAdder	$a[0]$	$b[0]$	—	Out[0]	c_0
1	FullAdder	$a[1]$	$b[1]$	c_0	Out[1]	c_1
2	FullAdder	$a[2]$	$b[2]$	c_1	Out[2]	c_2
3	FullAdder	$a[3]$	$b[3]$	c_2	Out[3]	c_3 (descartado)

CHIP Add4 {

IN a[4], b[4];

OUT out[4], carry;

PARTS:

// Bit 0: El inicio (puedes usar HalfAdder o FullAdder con c=false)

HalfAdder(a=a[0], b=b[0],sum=out[0], carry=c0);

// Bit 1: Recibe el acarreo c0

```
FullAdder(a=a[1], b=b[1], c=c0, sum=out[1], carry=c1);
```


```
// Bit 2: Recibe el acarreo c1
```

```
FullAdder(a=a[2], b=b[2], c=c1, sum=out[2], carry=c2);
```

```
// Bit 3: Recibe el acarreo c2 y bota el carry final
```

```
FullAdder(a=a[3], b=b[3], c=c2, sum=out[3], carry=carry);
```

```
}
```

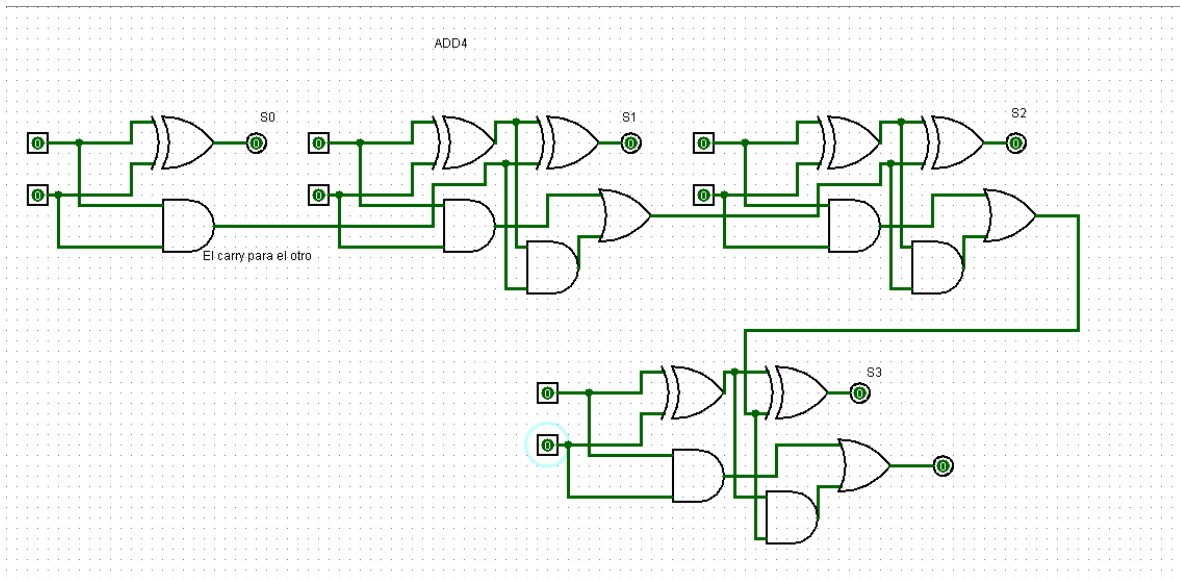

CHIP Add16

. Add 16 (no tiene tabla de verdad completa por tener 2^{32} combinaciones)

Tabla genérica El bit (0) utiliza un HalfAdder (no recibe acarreo de entrada), mientras que los bits 1 a 15 utilizan FullAdders en cascada

Bit	a[i]	b[i]	Carry In	Sum Out	Carry Out
0	a ₀	b ₀	0	out ₀	carry ₀
1	a ₁	b ₁	carry ₀	out ₁	carry ₁

Bit	Componente	a[i]	b[i]	Carry In	Sum Out	Carry Out
0	HalfAdder	a ₀	b ₀	—	out ₀	carry ₀
1	FullAdder	a ₁	b ₁	carry ₀	out ₁	carry ₁
2	FullAdder	a ₂	b ₂	carry ₁	out ₂	carry ₂
...
15	FullAdder	a ₁₅	b ₁₅	carry ₁₄	out ₁₅	Carry ₁₅ (descartado)

CHIP Add16 {

IN a[16], b[16];

OUT out[16];

PARTS:

HalfAdder(a=a[0], b= b[0], sum=out[0] , carry= carry0);

FullAdder(a=a[1] , b= b[1], c=carry0 , sum= out[1], carry= carry1);

FullAdder(a=a[2] , b= b[2], c=carry1 , sum= out[2], carry= carry2);

FullAdder(a=a[3] , b= b[3], c=carry2 , sum= out[3], carry= carry3);

FullAdder(a=a[4] , b= b[4], c=carry3 , sum= out[4], carry= carry4);

FullAdder(a=a[5] , b= b[5], c=carry4 , sum= out[5], carry= carry5);

FullAdder(a=a[6] , b= b[6], c=carry5 , sum= out[6], carry= carry6);

FullAdder(a=a[7] , b= b[7], c=carry6 , sum= out[7], carry= carry7);

FullAdder(a=a[8] , b= b[8], c=carry7 , sum= out[8], carry= carry8);

FullAdder(a=a[9] , b= b[9], c=carry8 , sum= out[9], carry= carry9);

```

FullAdder(a=a[10] , b= b[10], c=carry9 , sum= out[10], carry= carry10);

FullAdder(a=a[11] , b= b[11], c=carry10 , sum= out[11], carry= carry11);

FullAdder(a=a[12] , b= b[12], c=carry11, sum= out[12], carry= carry12);


FullAdder(a=a[13] , b= b[13], c=carry12, sum= out[13], carry= carry13);

FullAdder(a=a[14] , b= b[14], c=carry13, sum= out[14], carry= carry14);


FullAdder(a=a[15] , b= b[15], c=carry14, sum= out[15], carry= carry15);

}

```

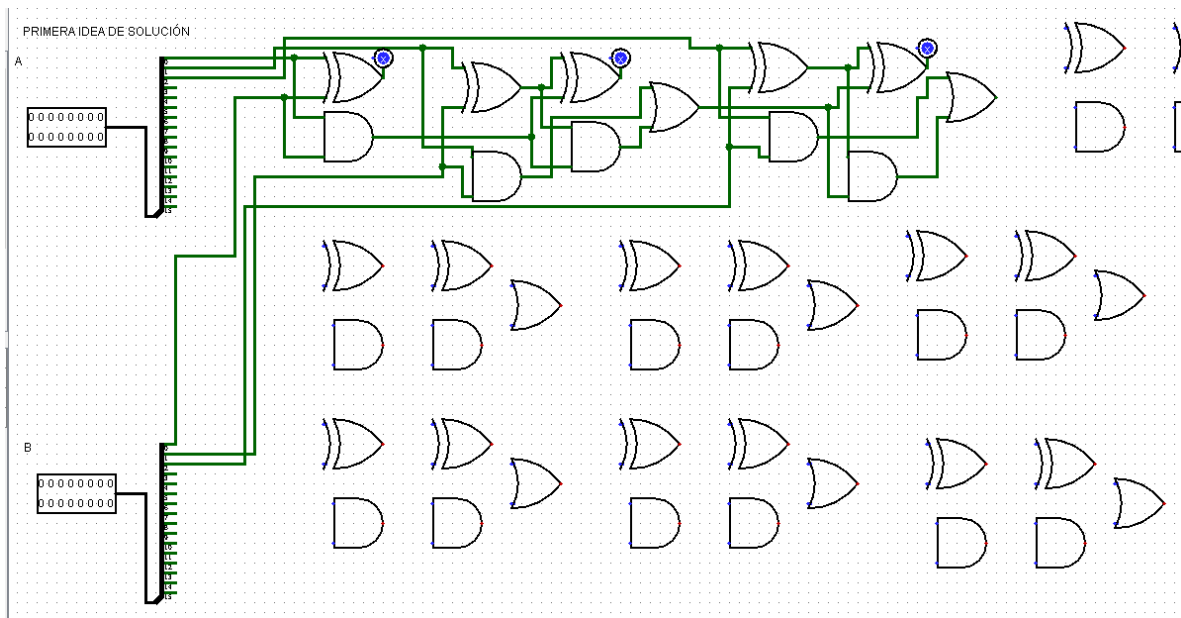

SOLUCIÓN FINAL Y MEJORADA

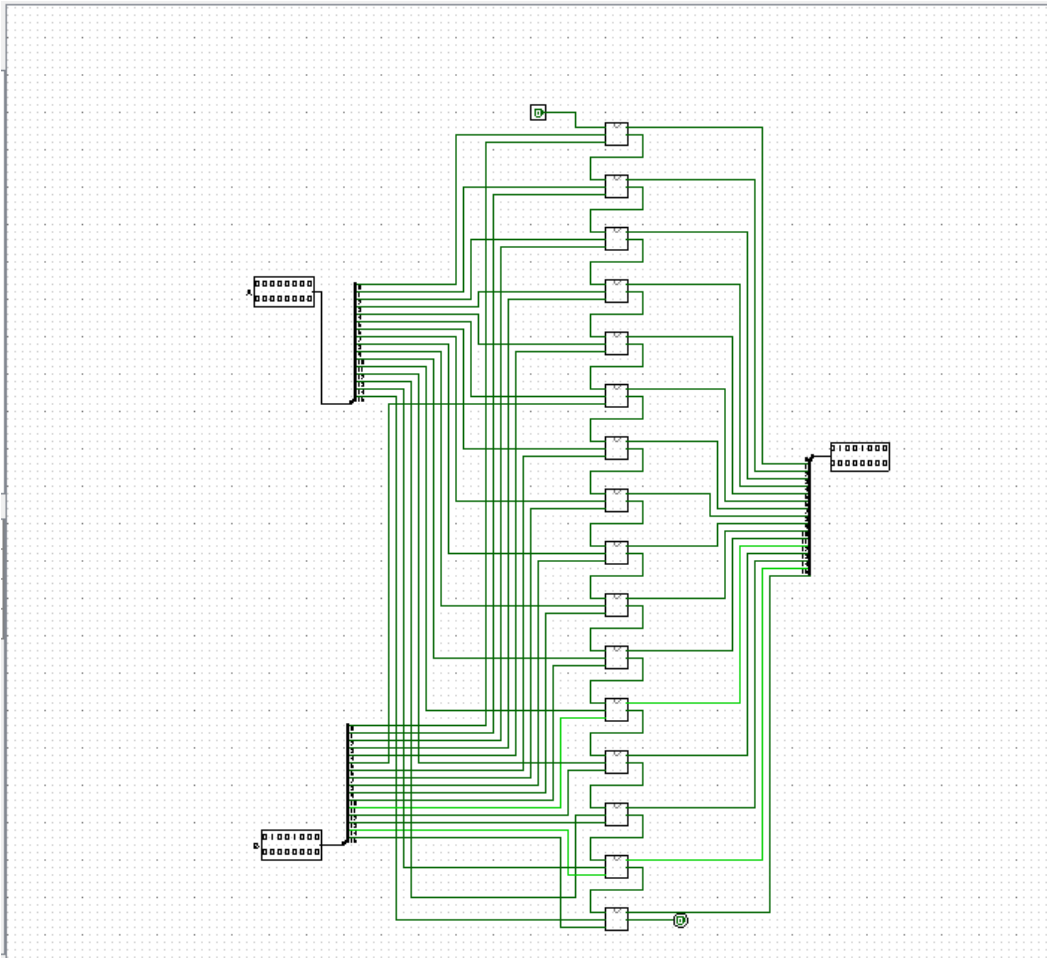

CHIP Inc16

• Inc16

Bit	Componente	Entrada	Carry In	Salida	Carry Out
0	HalfAdder	<u>in[0]</u>	1	<u>out[0]</u>	C ₀
1	HalfAdder	in[1]	C ₀	out[1]	C ₁
2	HalfAdder	in[2]	C ₁	out[2]	C ₂
3	HalfAdder	in[3]	C ₂	out[3]	C ₃
4	HalfAdder	in[4]	C ₃	out[4]	C ₄
5	HalfAdder	in[5]	C ₄	out[5]	C ₅
6	HalfAdder	in[6]	C ₅	out[6]	C ₆
7	HalfAdder	in[7]	C ₆	out[7]	C ₇
⋮	HalfAdder	⋮	⋮	⋮	⋮
15	HalfAdder	in[15]	C ₁₄	out[15]	ignored

CHIP Inc16 {

IN in[16];

OUT out[16];

PARTS:

HalfAdder(a=in[0], b=true, sum=out[0], carry=c0);

HalfAdder(a=in[1], b=c0, sum=out[1], carry=c1);

HalfAdder(a=in[2], b=c1, sum=out[2], carry=c2);

HalfAdder(a=in[3], b=c2, sum=out[3], carry=c3);

HalfAdder(a=in[4], b=c3, sum=out[4], carry=c4);

HalfAdder(a=in[5], b=c4, sum=out[5], carry=c5);

HalfAdder(a=in[6], b=c5, sum=out[6], carry=c6);

HalfAdder(a=in[7], b=c6, sum=out[7], carry=c7);

HalfAdder(a=in[8], b=c7, sum=out[8], carry=c8);

HalfAdder(a=in[9], b=c8, sum=out[9], carry=c9);

HalfAdder(a=in[10], b=c9, sum=out[10], carry=c10);

HalfAdder(a=in[11], b=c10, sum=out[11], carry=c11);

HalfAdder(a=in[12], b=c11, sum=out[12], carry=c12);

HalfAdder(a=in[13], b=c12, sum=out[13], carry=c13);

HalfAdder(a=in[14], b=c13, sum=out[14], carry=c14);

HalfAdder(a=in[15], b=c14, sum=out[15], carry=ignored);

}

